

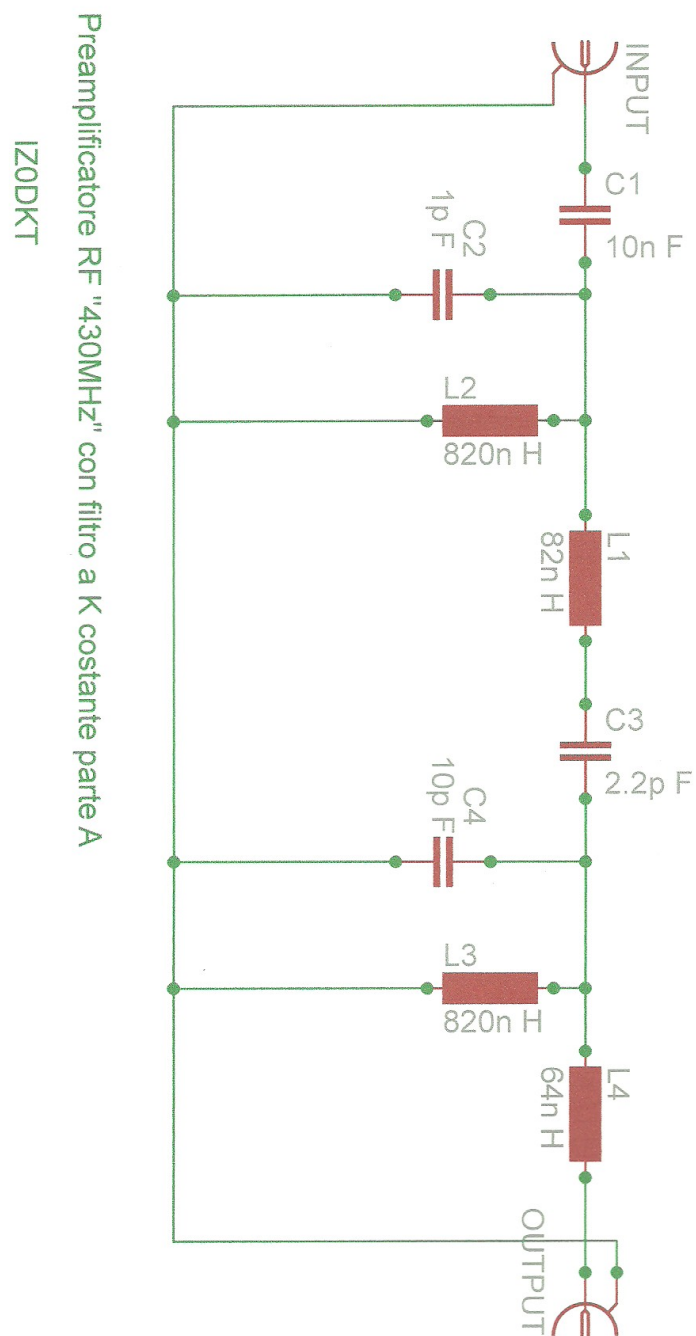


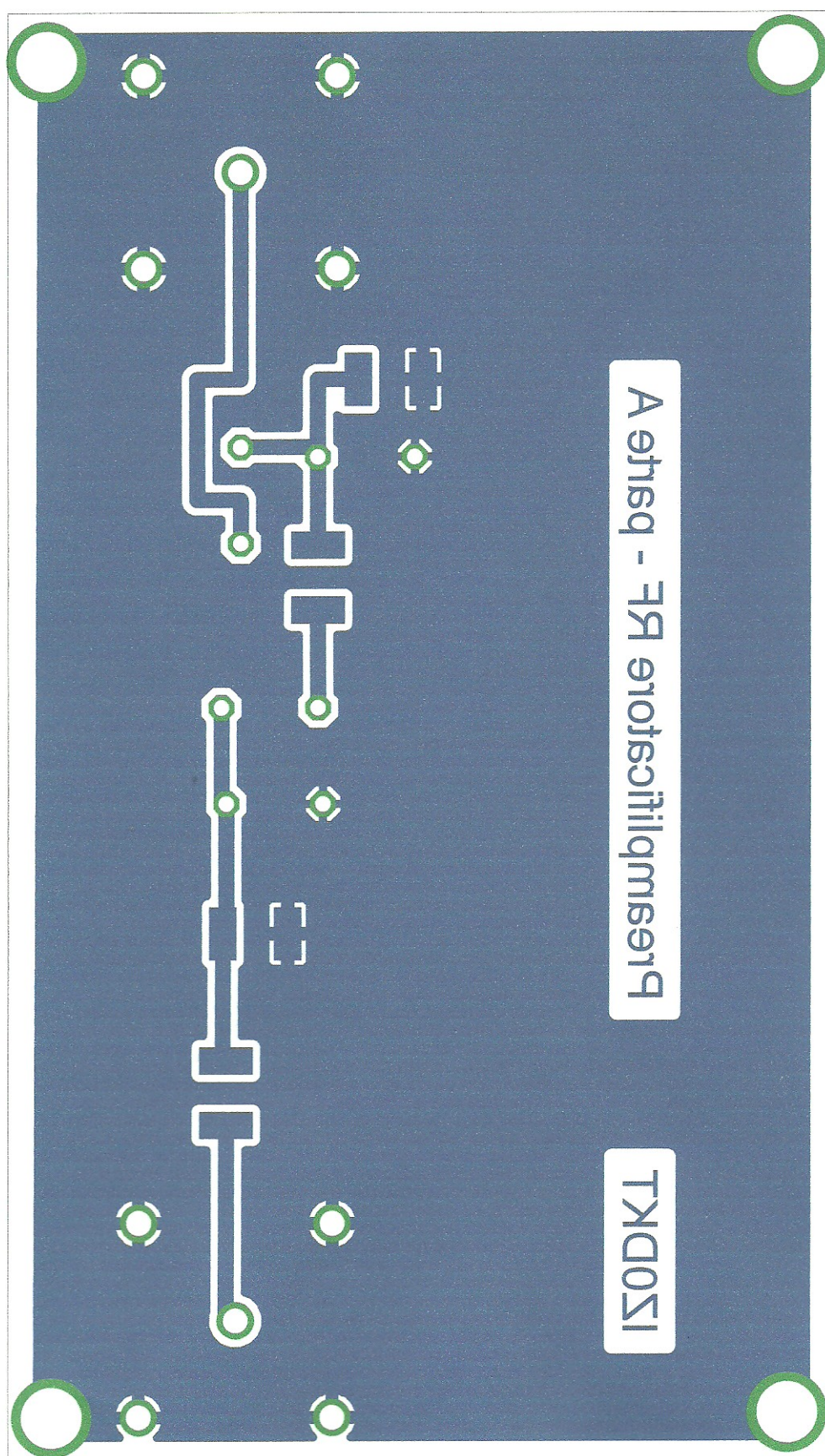

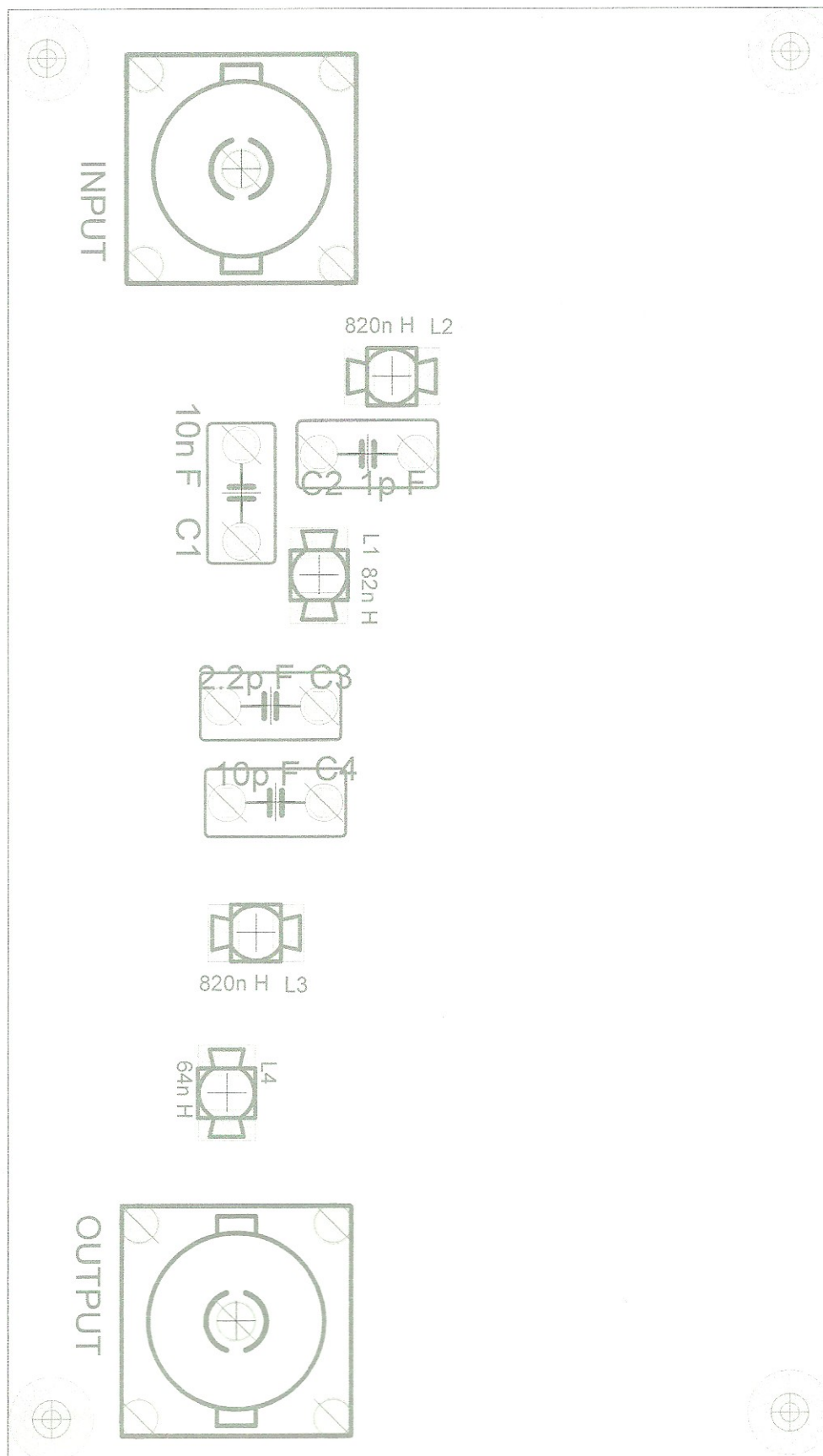
Schema del circuito supplementare per il preamplificatore a più celle.




Come si presenta il PCB del circuito sopradescritto.



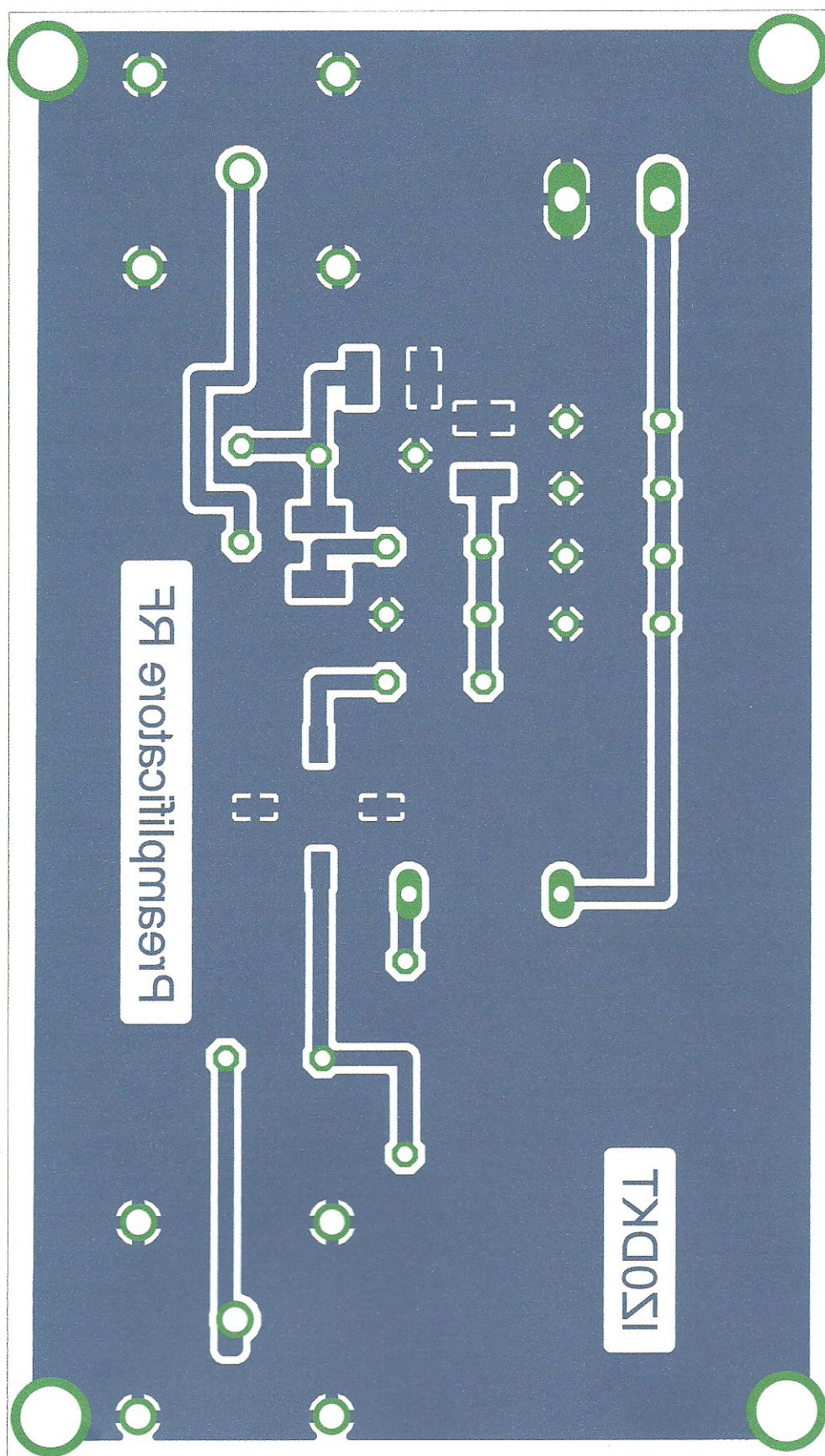La dislocazione dei componenti con i loro valori teorici, che forse in fase di collaudo verranno variati in base alle capacità parassite del PCB.



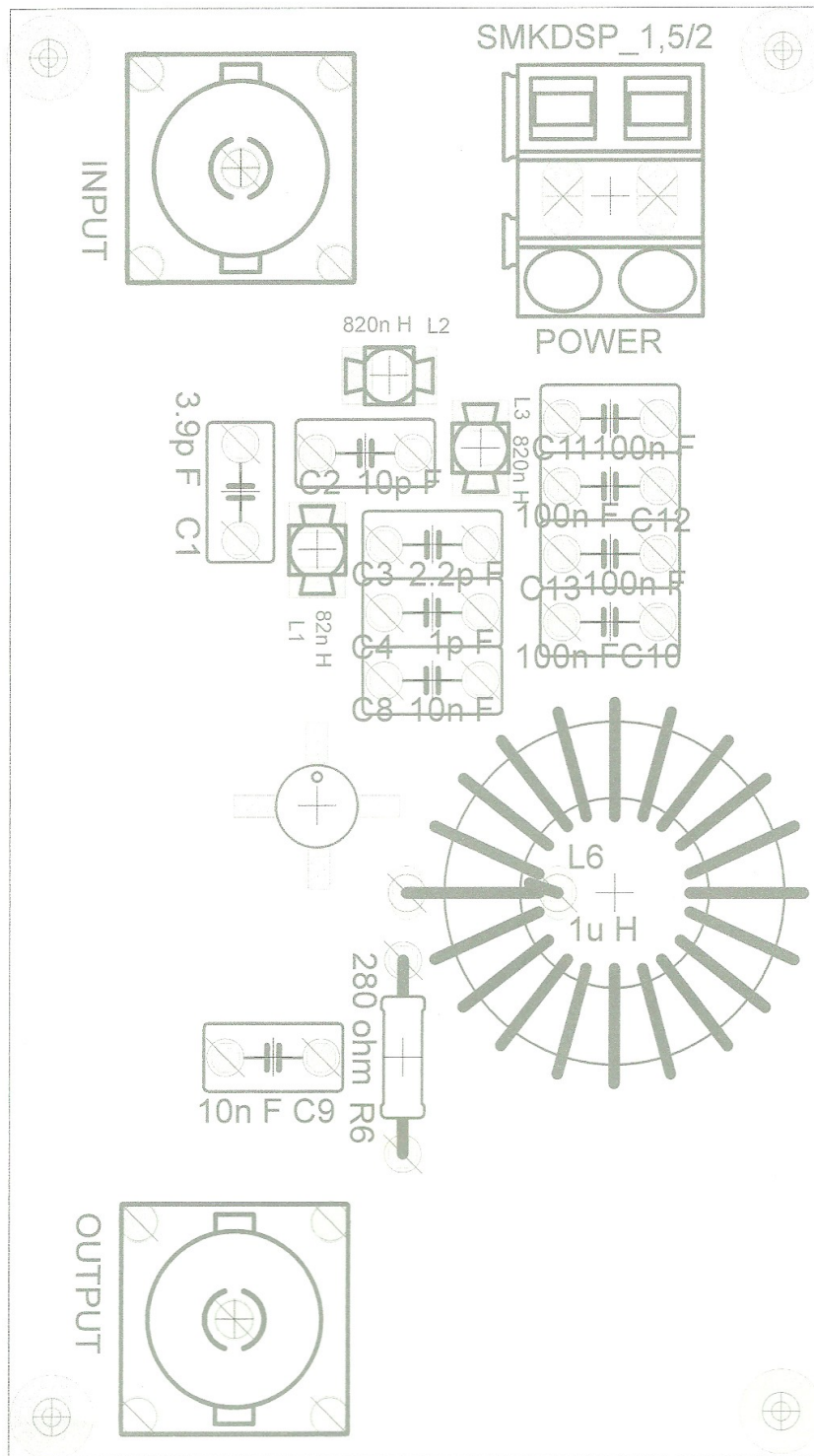Viene riproposto il PCB della scheda prinipale (amplificatrice).



Anche in questo caso viene evidenziato la dislocazione dei componenti su PCB, e il loro valore teorico secondo l'andamento dell'ultimo grafico proposto; e anche in questa occasione, i valori dei componenti sono soggetti a variazioni in seguito ai test in servizio tramite analizzatore di spettro. Naturalmente i componenti soggetti a variazione sono solo i condensatori posti in